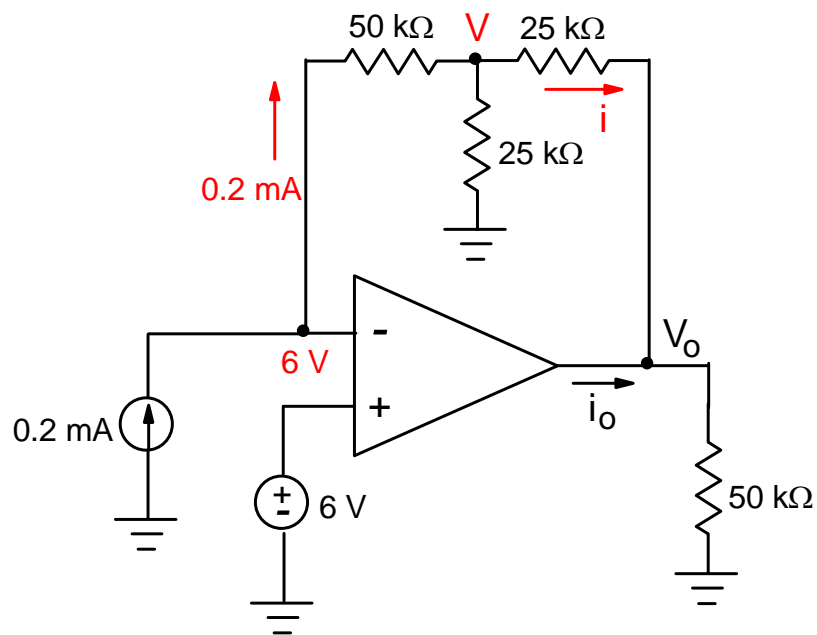


## ECE 35 Quiz-2 (Spring 2017)

Name/pid: \_\_\_\_\_

Two problems, 5 pts each:

1. Find  $V_o$ ,  $i_o$ .



**Solution:**


$$V = 6 - 0.2 \times 50 = -4 \text{ V}$$

$$i = 0.2 - V/25 = 0.36 \text{ mA}$$

$$V_o = V - 25 \times i = -13 \text{ V.}$$

$$i_o = V_o/50 - i = -0.62 \text{ mA.}$$

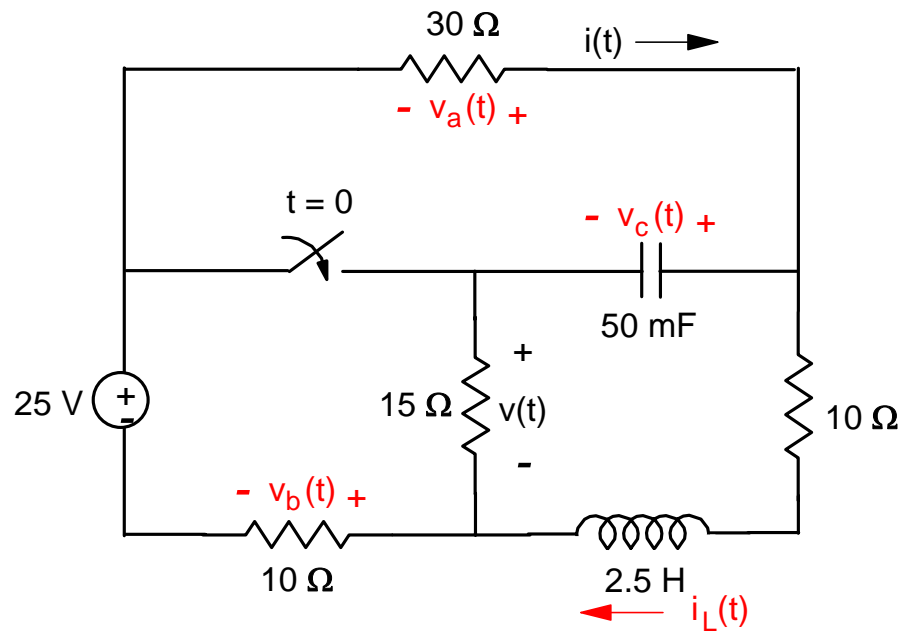2. Switch was open for  $t < 0$  and steady state is reached. Switch closes at  $t = 0$ . Find  $i(0^-)$ ,  $i(0^+)$ ,  $v(0^-)$ ,  $v(0^+)$ .



**Solution:**

$t < 0$ , switch open, steady state  $\rightarrow$  capacitor = open ckt.  
inductor = short ckt.

$$i(0^-) = i_L(0^-) = 25 / (30 + 10 + 10) = 0.5 \text{ A},$$

$$v(0^-) = 0,$$

$$v_c(0^-) = 10 \times i(0^-) = 5 \text{ V}.$$

$$t = 0, \text{ switch closed, } i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0.5 \text{ A},$$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-) = 5 \text{ V}.$$

$$\rightarrow i(0^+) = -v_a(0^+)/30 = -v_c(0^+)/30 = -1/6 \text{ A}.$$

$$\text{KVL lower left loop, } v_b(0^+) = 25 - v(0^+)$$

$$\text{KCL lower center node, } v(0^+)/15 + i_L(0^+) = v_b(0^+)/10$$

$$\rightarrow v(0^+) = 12 \text{ V.} \quad (2 \text{ pts})$$